

Juan Carlos GES 41 - Projeto ALU

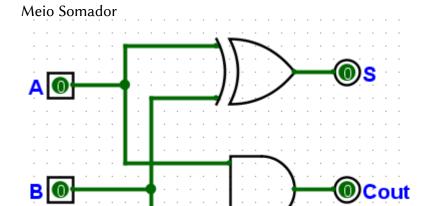

Somador Completo

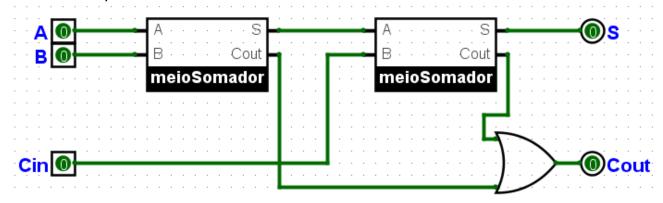

А . В

В

Cin

B 0.0.0.0.0.0.0.0.0

Cin


somadorCompleto

somadorCompleto


Cout

Cout


Meio Subtrator

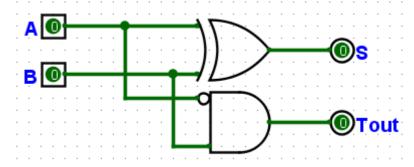


Subtrator Completo

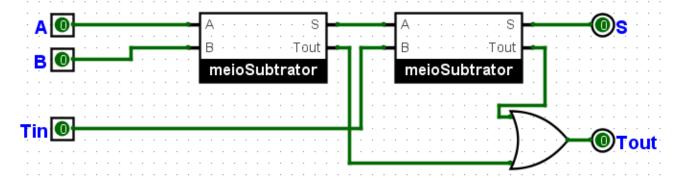


Subtração

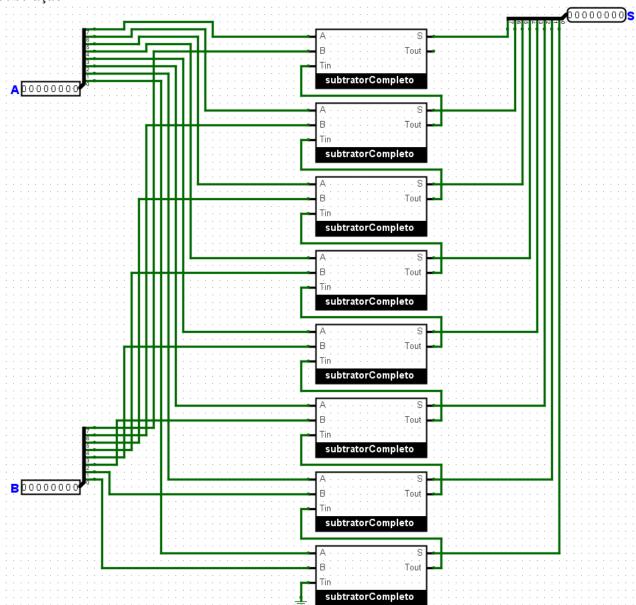


E AND

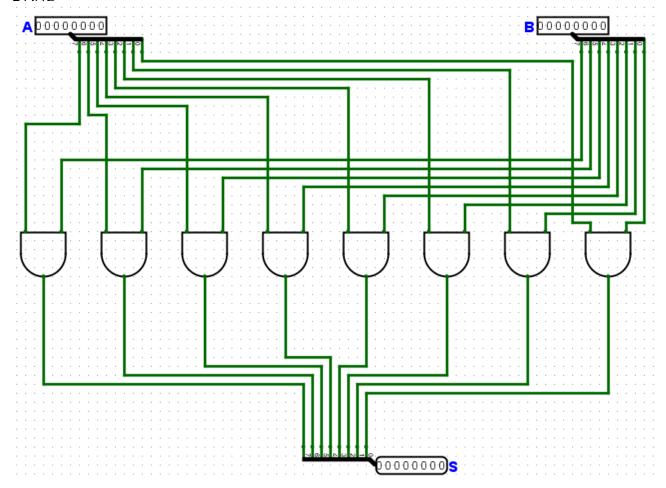


OU OR

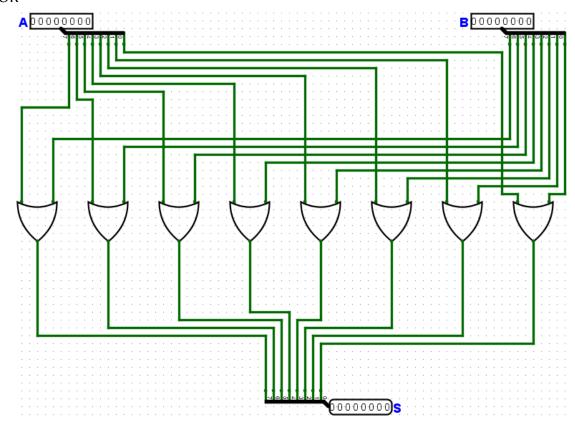

OU EXCLUSIVO

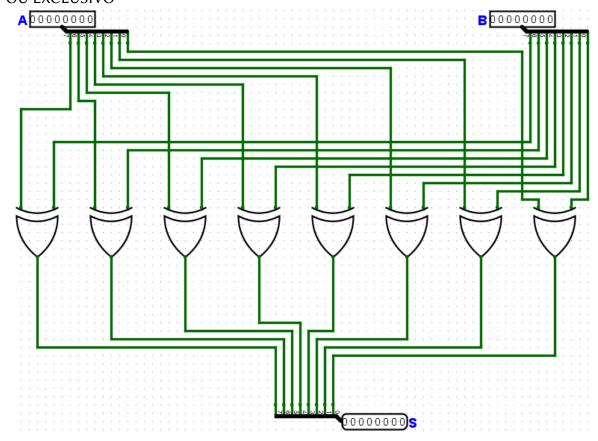

NOR

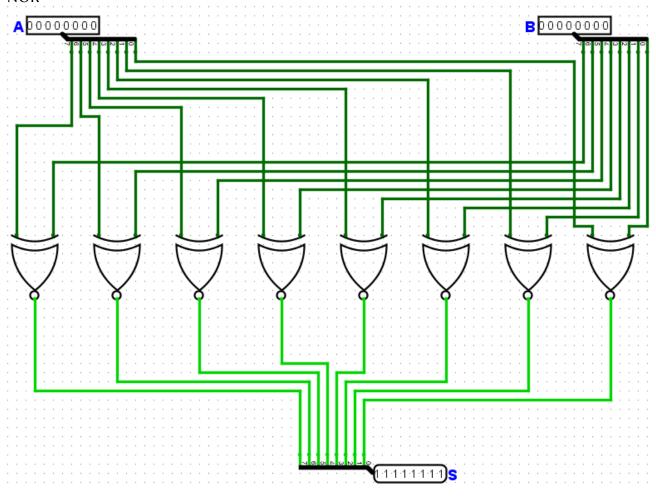

MAIN

